



巨晟科技  
Jusheng Technology

32 位基于 ARM Cortex M0 微控制器

JS32L010 系列

硬件设计注意事项 V1.0



---

珠海巨晟科技股份有限公司

地址：广东省珠海市高新区金唐路 1 号港湾 1 号湾 8 栋 4 楼

电话：0756-3335384 传 真：0756-3335384

网站：www.honor-ic.com 邮 编：519080



## 版本历史

变更类型：A - 增加 M - 修订 D - 删除

变更版本号	日期	变更类型	修改人	审核	摘要

## 版权声明

本资料是为了让用户根据用途选择合适的产品而提供的参考资料，不转让属于珠海巨晟科技股份有限公司或者第三方所有的知识产权以及其他权利的许可。在使用本资料所记载的信息并对有关产品是否适用做出最终判断前，请您务必将所有信息作为一个整体系统来评价。对于本资料所记载的信息使用不当而引起的损害、责任问题或者其他损失，珠海巨晟科技股份有限公司将不承担责任。未经珠海巨晟科技股份有限公司的许可，不得翻印或者复制全部或部分本资料的内容。

今后日常产品的更新会在适当的时候发布，恕不另行通知。在购买本资料所记载的产品时，请预先向珠海巨晟科技股份有限公司确认最新信息，并请您通过各种方式关注珠海巨晟科技股份有限公司公布的信息。

如果您需要了解有关本资料所记载的信息或产品的详情，请与珠海巨晟科技股份有限公司的技术服务部门联系，我们会为您提供全方位的技术支持。

# 目录

<b>1</b>	<b>MCU 应用电路</b>	<b>1</b>
1.1	电源设计要点	1
1.2	蜂鸣器驱动电路设计要点	1
1.3	晶体振荡器电路设计要点	1
1.4	UART 模块电路设计要点	1
1.5	复位引脚电路设计要点	1
1.6	红外发射管驱动设计要点	1
1.7	SWD 调试接口电路设计要点	1
1.8	LCD 显示电路设计要点	1
1.9	ADC 采样电路设计要点	2
1.10	SPI 电路设计要点	2
1.11	IIC 电路设计要点	2
1.12	PCB-LAYOUT 建议	2

# 1 MCU 应用电路

JS32L010 系列低功耗 MCU 封装包含 LQFP48, LQFP64 这 2 种封装。

## 1.1 电源设计要点

- 1) 工作电压(VCC)为 1.8V ~ 3.6V。VDD 与 VSS 电源输入端口应先经过电容滤波 (10uF+0.1uF 瓷片电容, 容量越小的电容越靠近 MCU, 如 MCU 负载较大, 则需增加 220uF 以上的电解电容), 再分别接入 MCU 的 VDD/VSS 管脚。
- 2) PCB 设计时, 滤波电容应紧靠 MCU 的 VDD/VSS 管脚, VDD 与 VSS 应与其他外围电路电源分开, 其他外围电路电源应在 0.1uF 电容前取电, 保证 MCU 的电源有单独回流路径。
- 3) 可在电源端预留一个 0R 电阻, 当负载小时, 可将 0R 电阻改为 2R2~10R 电阻, 此时电阻与两个电容组成 MCU 输入电源的滤波网络, 增加芯片抗干扰性能。
- 4) 为了增加芯片性能, 连接芯片 VDD 和 VSS 的走线需要 1mm 及以上线宽。

## 1.2 蜂鸣器驱动电路设计要点

- 1) 最多支持 6 个 GPIO 口可复用为 PWM 口(TMR0\_PWM~TMR5\_PWM), 用于驱动蜂鸣器或其他 PWM 信号输出用途。

## 1.3 晶体振荡器电路设计要点

- 1) 五种不同的时钟源可被用来驱动系统时钟(SYSCLK)
  - 内部低速 128KHz LIRC
  - 内部高速 26MHz(+/- 1.5%) 高速振荡器
  - 内部高精度 32.768KHz(+/- 1.5%) 低功耗低速振荡器
  - 片内高速 PLL 时钟
  - 支持外部 32.768KHz 晶体振荡器(内置电容)
- 2) 芯片有一对 GPIO 口可复用为外部晶振 IO 口 PE0/PE1。
- 3) PCB 设计中, 晶振信号线采用地线屏蔽, 且晶振信号线远离高速高频信号线, 走线越短越好。

## 1.4 UART 模块电路设计要点

- 1) 芯片含有一组 UART:UART0\_TX/RX。
- 2) 建议串口信号线 TX/RX 串电阻并电容, 提高抗干扰性能, 电阻值建议 100R, 电容值 100pF。

## 1.5 复位引脚电路设计要点

- 1) 芯片 PE2 引脚默认复位功能(MCLR), 低电平有效, 在设计电路时此引脚不要接能影响芯片开机的外设。

## 1.6 红外发射管驱动设计要点

- 1) 芯片含有一个输出低电压大电流 IO:PC5, 用于驱动红外发送二极管, 单个 IO 最大电流可以达到 500mA。采用大电流驱动时, PCB-LAYOUT 走线需要加宽线宽 (1mm 及以上)。
- 2) PCB 设计中红外发射管信号线建议采用地屏蔽处理。
- 3) 对性能测试中 ESD 测试要求很高的方案, 需要针对性地增加 ESD 管。

## 1.7 SWD 调试接口电路设计要点

- 1) 2 组普通 I/O 口可复用为 SWD 接口, 只能选其中一组作为 SWD 接口。
- 2) PC8/PC9 (组 1), PA3/PA2 (组 2) 为两组 SWD 接口, 都可用于在线编译调试及程序下载。芯片默认组 1 为 SWD 接口, 具体使用哪一组 SWD, 可通过修改配置程序写入芯片指定。

SWD 端口引脚名称	SWD 调试接口		引脚分配	
	类型	调试功能	组 1 (默认)	组 2
SWD-DATA	输入/输出	串行数据输入/输出	PC8	PA2
SWD-CLK	输入	串行时钟	PC9	PA3

- 3) 芯片默认组 1 为 SWD 接口, 建议使用 PC8/PC9 (组 1) 作为 SWD 接口, 这样会更方便用户设计电路、烧录程序以及调试程序等操作, 因为通过修改配置程序使 PA2/PA3 (组 2) 作为 SWD 接口, 当擦除此配置后, 芯片还会恢复到默认的 PC8/PC9 (组 1) 作为 SWD 接口, 不方便软硬件设计。

## 1.8 LCD 显示电路设计要点

- 1) 芯片最大支持 COM+SEG 数量是 42 个, COM 个数不大于 8 个, SEG 不大于 38 个。
- 2) VLCD1、VLCD2、VLCD3 要分别对地接电容, CAPH 和 CAPL 之间要串电容。建议 VLCD1 对地接电容值 470nF~1uF, VLCD2 和 VLCD3 分别对地接电容值 100nF~470nF, CAPH 和 CAPL 之间要串 100nF~470nF 电容。

3) 对偏置电压要求不高的 LCD, 可以使用芯片内置带有驱动器的电阻分压模式功能实现偏置电压的输出。

#### 1.9 ADC 采样电路设计要点

- 1) 芯片最多支持 26 路 ADC。建议 ADC 端口预留 1uF 电容接地。
- 2) 芯片支持使用外部参考源 (VREFP) 作为 ADC 采样基准电压, 此电压值不能大于芯片 VCC 供电电压。
- 3) PCB 设计中建议信号线采用铺铜地屏蔽处理。

#### 1.10 SPI 电路设计要点

- 1) 芯片支持一组一线、二线或四线 SPI, SPI0\_DAT0 复用为 MOSI, SPI0\_DAT1 复用为 MISO。

#### 1.11 IIC 电路设计要点

- 1) 芯片支持 SPI0\_SCK 复用为 IIC 的 SCL, SPI0\_DAT0 复用为 IIC 的 SDA。

#### 1.12 PCB-LAYOUT 建议

- 1) 电源线和地线必须先经过电容滤波 (10uF 以上电容+0.1uF 瓷片电容, 容量越小的电容越靠近 MCU) 之后再分别接入 MCU 的 VDD 和 VSS 管脚。
- 2) 外围电路电源部分与 MCU 控制部分的电源分离, 可在芯片 VDD 输入前端串二极管或 10R 电阻并接大电容, 防止芯片输入电压瞬时抖动, 外围电路电源应在二极管或 10R 电阻前取电。
- 3) 电源与地平行走线并尽量拉等宽与等距的线, 减少共模干扰。
- 4) 功能网络的元器件、大电流和高频信号源 (IIC、SPI、RF 等高频模块) 走线尽可能远离按键 (如有) 等其它走线, 且供电电源不能从芯片电源管脚引出。
- 5) 为增加抗干扰能力, 条件允许情况下 PCB 重要走线面必须进行铺地处理。VDD 与 GND 之间的电容一定要紧靠 MCU 电源输入管脚。接口中有通讯线的, 可适当考虑通讯线管脚串电阻并电容滤波处理。